Laboratorní Zdroj

Smola Antonín 4EA

Popis:

Tímto zapojením digitalizujeme 2 moduly CC a CV pomocí DCP MCP41HV51 a řešíme přepínání mezi sériovým a paralelním zapojením. Do obvodu přiváníme napětí 12V z externího zdroje na svorky J1 (+) a J2 (-). Toto napětí je dále rozváděno do mikrokontroleru, modulů CC a CV, Boost konvertoru na 30v, relé modulu řídicí napájení modulů CC a CV, step-down měniče na 5V pro napájení relé modulů a H můstku. Mikrokontroler používá I2C sběrnici na komunikaci s displejem a AD převodníkem a dále SPI komunikaci pro ovládáni DCP. Dále jsou do mikrokontroleru připojeny 2 enkodéry, každý s integrovaným tlačítkem, ovládaní 2X relé modulu, ovládaní 4X relé modulu a ovládání H můstku pro změnu otáček ventilátoru. Výstupní napětí a proud jsou měřeny ADC s odporovým děličem napětí a SHUNT rezistorem a tyto hodnoty jsou pote zobrazovány na displeji.

Blokové schéma: (zakresli blokové schéma pro pochopení propojení plošného spoje s okolními prvky)




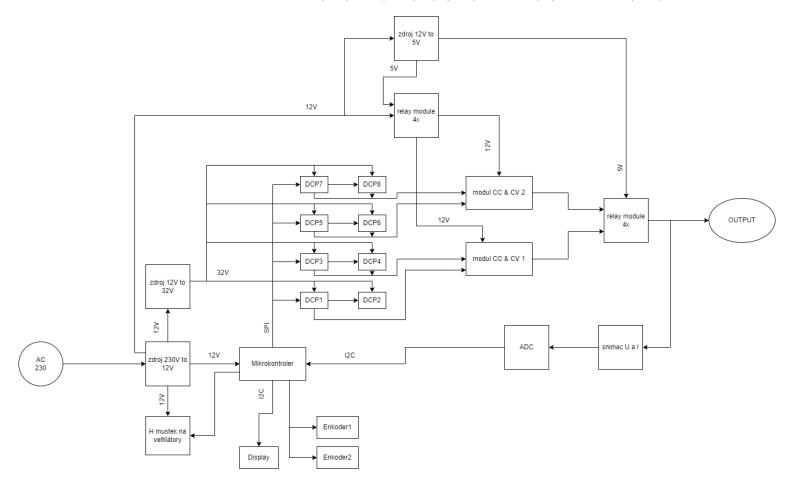


Schéma: (vlož schéma zapojení plošného spoje včetně označení, hodnot, typů, popisu vstupů, výstupů, napájení)

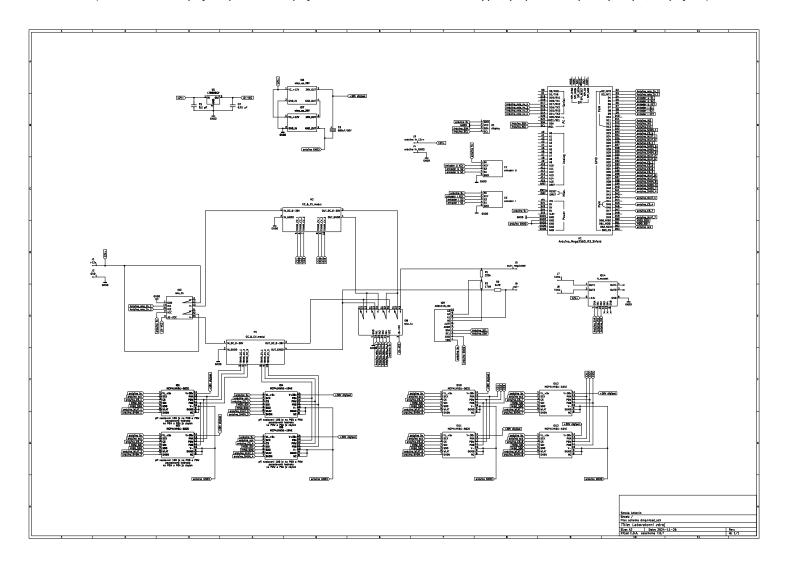

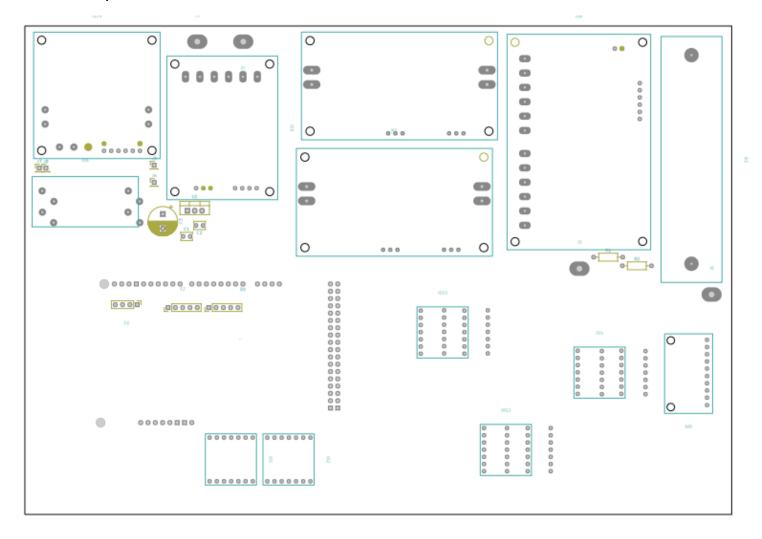Osazovací plán: (vlož rozmístění součástek pro možnost osazení plošného spoje)



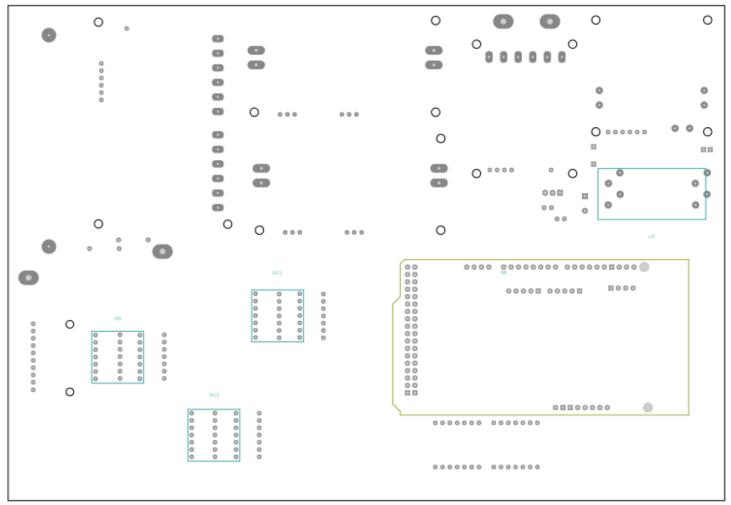


Mechanické podmínky:

- otvory součástek 0,8mm
- otvory pro uchycení součástek 2,8mm


Návrh plošného spoje: (vlož desku plošného spoje ze strany výroby/pájení)

Bottom.

246 mm

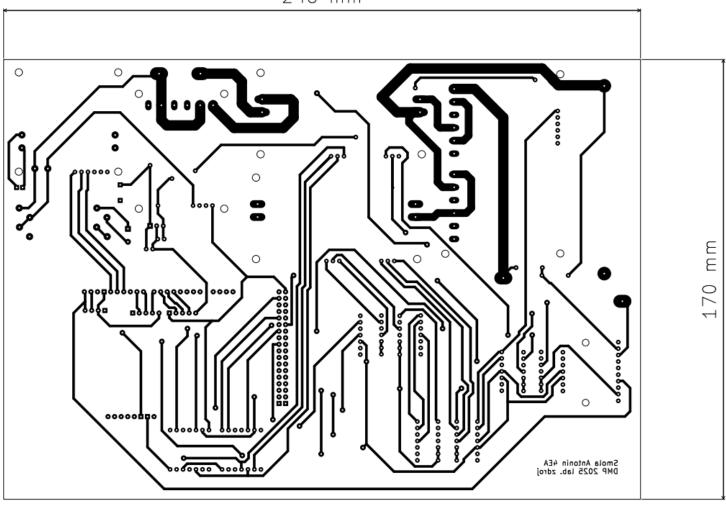

246 mm

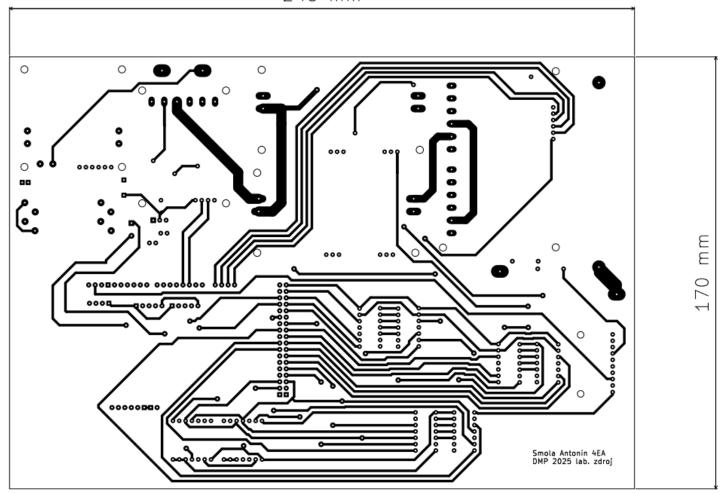

Seznam součástek: (uveď součástky použité na plošném spoji)

C1	0.1
C1	0,1 μF
C2	0,01 μF
C3	680uF/50V
R1	220k
R2	17k8
R3	0.2R
D1	display
U1	L78S05CV
A1	Arduino_Mega2560_R3
101, 102, 1010, 1011	MCP41HV51-502E
104, 105, 1012, 1013	MCP41HV51-104E
106, 107	step_up_28V
M1, M2	CC CV module
E1	enkoder U
E2	enkoder I
103	rele_2x
108	rele_4x
109	ADS1115_I2C
IO14	H_mustek
J1	+12v
J2	GND
J3	arduino in 12v+
J4	arduino in GNDD
J5	out+ regulated
J6	out-
J7	FAN1+
18	FAN1-